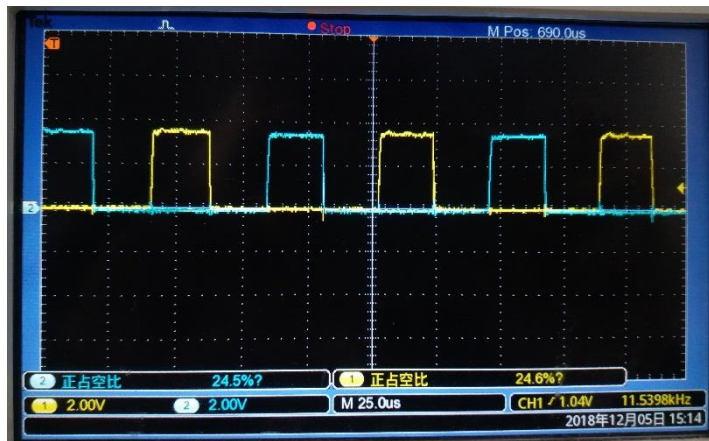



开环模式 PWM1、PWM2




开环模式 Vge1 和 Vge2




开环模式 变压器原边电压  $U_p$

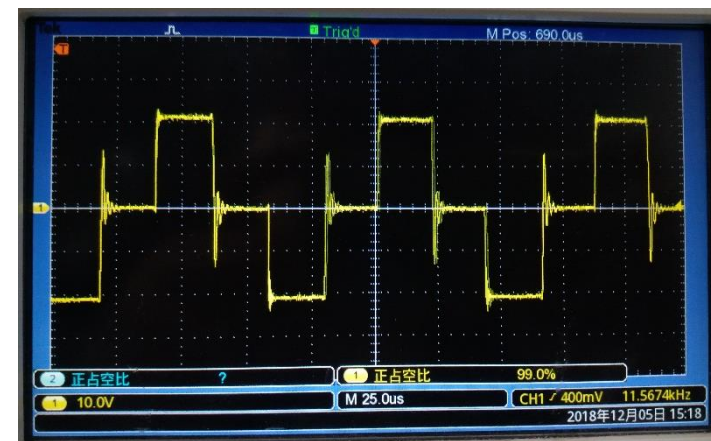

开环模式 整流电压  $U_o$ , 负载电压纹波  $U_L$

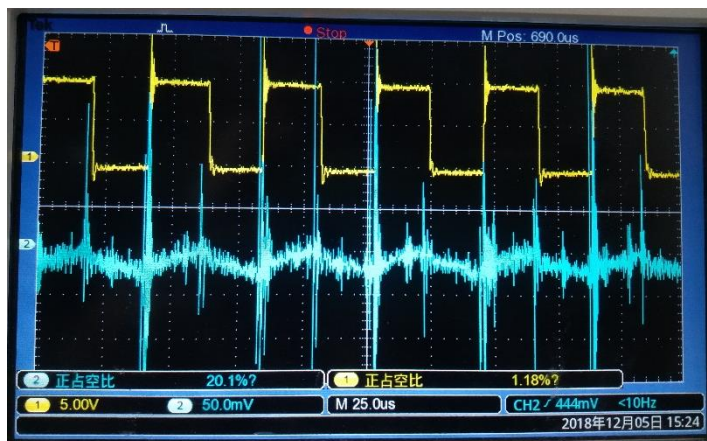


闭环模式 主电源为相电压 PWM1, PWM2

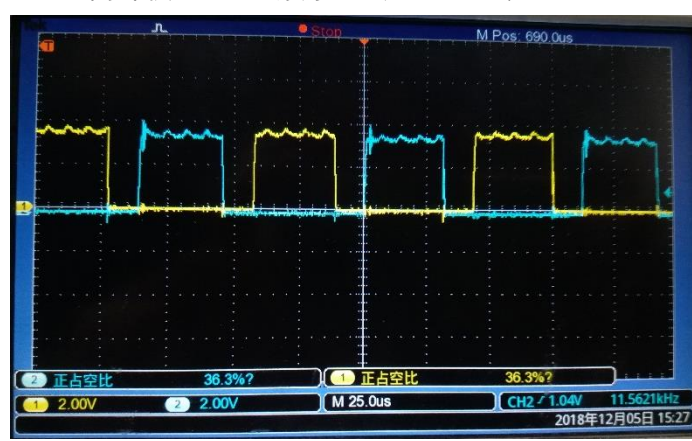

闭环模式 主电源为相电压 整流电压  $U_o$ , 负载电压纹波  $U_L$



闭环模式 主电源为线电压 PWM1, PWM2

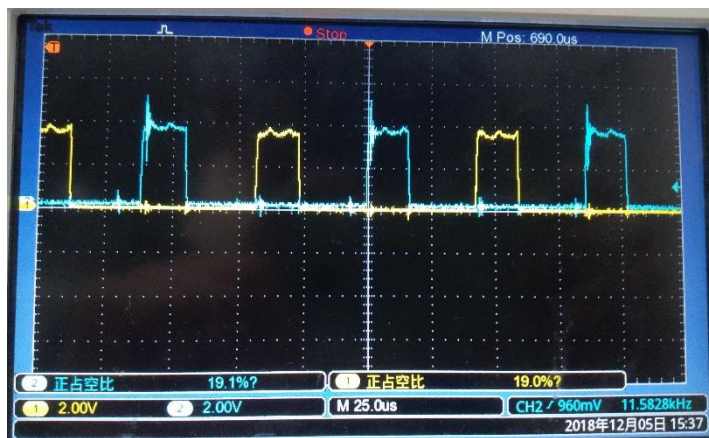

闭环模式 主电源为线电压 整流电压  $U_o$ , 负载电压纹波  $U_L$

